

# MC851 Projeto em Computação

## Relatório Entrega 1

*Equipe "RISC-VI":*

RA 169374, Daniel Paulo Garcia

RA 182783, Lucca Costa Piccolotto Jordão

RA 185447, Paulo Barreira Pacitti

RA 198435, Guilherme Tavares Shimamoto

RA 216116, Gabriel Braga Proença

RA 221859, Mariana Megumi Izumizawa



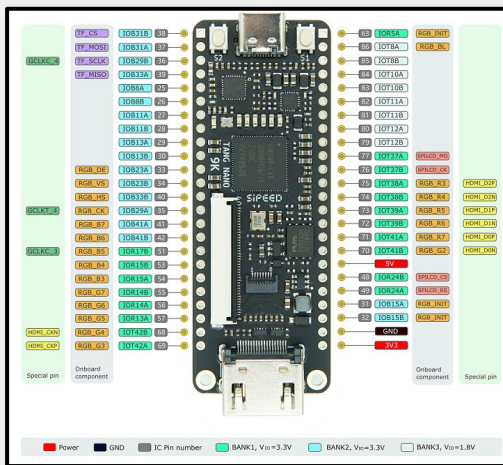
# 1. Introdução

Implementação de um sistema computacional contendo um processador baseado na arquitetura RISC-V, implementado em Verilog. A equipe deve fazer todo o projeto do sistema. O sistema será implantado na placa de desenvolvimento Tang Nano 9k, que possui um *chip* FPGA.



Steve Furber desenvolvendo o que seria a arquitetura ARM, no BBC Micro (~1980)



Datasheet do Tang Nano 9k, placa de desenvolvimento FPGA utilizada no desenvolvimento.



O projeto é baseado na arquitetura RISC-V, e o principal compilador utilizado na implementação com o Verilog é iverilog (Icarus Verilog).



Primeiro circuito lógico implementado com Verilog, um contador binário. Implantado no Tang Nano 9k.

## 2. Planejamento

Assim como no livro, planejamos inicialmente separar o *datapath* em 5 estágios:

**IF:** Busca


**ID:** Decodificação  
e leitura de  
registradores

**EX:** Execução

**MEM:** Acesso à  
memória


**WB:** Escrita de  
resultados

## 2. Planejamento

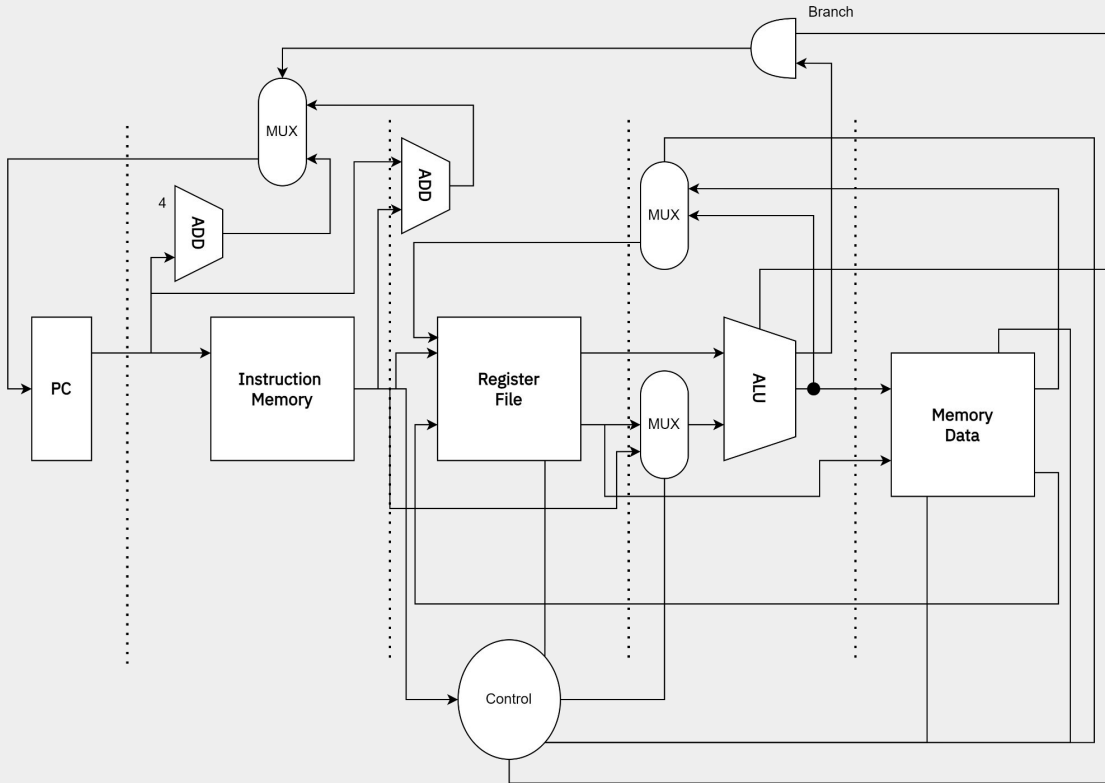

Referência de datapath do sistema computacional com arquitetura RISC-V com pipeline de 5 estágios.

## 2. Planejamento

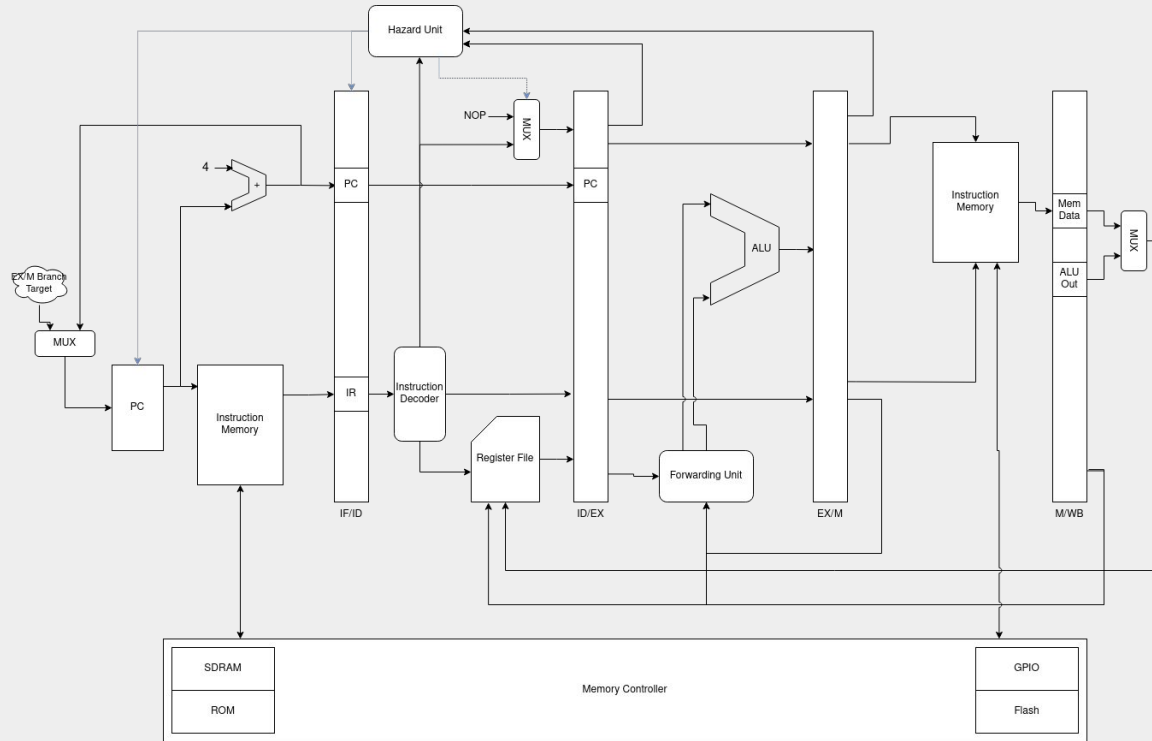


Datapath do sistema computacional com arquitetura RISC-V com pipeline de 5 estágios a ser implementada pelo grupo.


## 2. Planejamento

A ideia do projeto é implementar sistema computacional contendo um processador baseado na arquitetura RISC-V, implementado com Verilog.

Separamos nosso grupo em duplas:

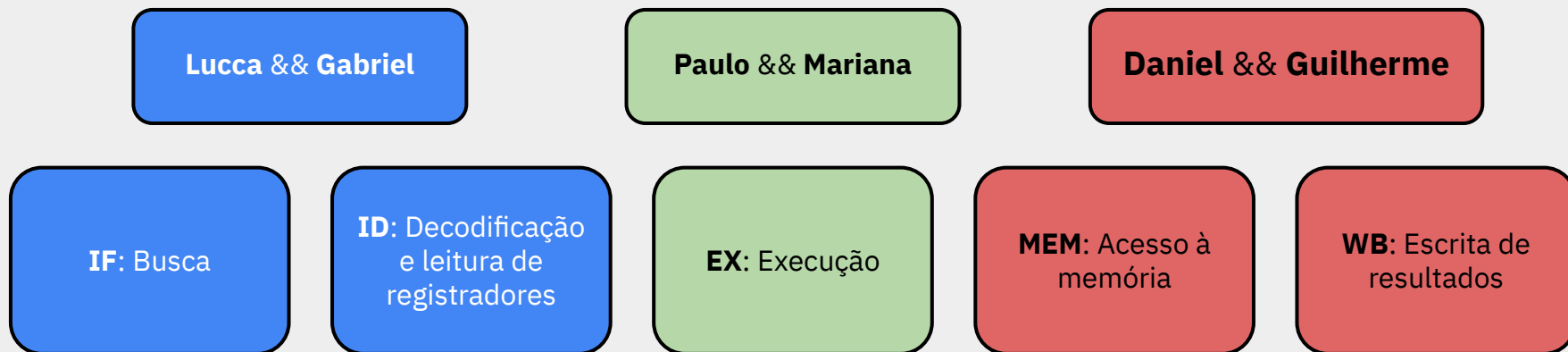


### 3. Resultados: IF e ID

 



### 3. Resultados: IF e ID

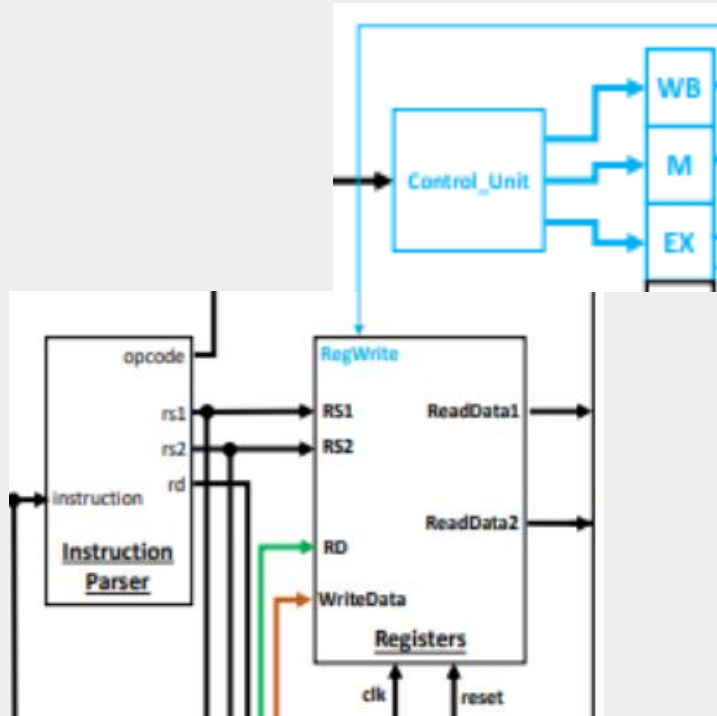

Representação do *Register File*,  
*Instruction Parser* e *Control Unit*.

### 3. Resultados: IF e ID

```
module RegisterFile (  
    input wire clock,          // Sinal de clock  
    input wire reset,          // Sinal de reset assíncrono ativo baixo  
    input wire [4:0] read_reg1, // Registrador a ser lido  
    input wire [4:0] read_reg2, // Outro registrador a ser lido  
    input wire [4:0] write_reg, // O registrador no qual os dados serão escritos  
    input wire write_enable,  
    input wire [31:0] write_data, // O dado que será escrito  
    output wire [31:0] read_data1, // Dado que foi lido  
    output wire [31:0] read_data2 // Outro dado que foi lido  
);  
  
    reg [31:0] registers [31:0];  
  
    // Lógica de leitura  
    assign read_data1 = (read_reg1 != 5'b0) ? registers[read_reg1] : 32'b0;  
    assign read_data2 = (read_reg2 != 5'b0) ? registers[read_reg2] : 32'b0;  
  
    // Lógica de escrita  
    always @(posedge clock or negedge reset) begin  
        if (!reset) begin  
            registers[0] <= 32'b0;  
        end else if (write_enable) begin  
            registers[write_reg] <= write_data;  
        end  
    end  
  
endmodule
```

Implementação do *RegFile*, onde os registradores da especificação RISC-V são armazenados e com controles de leitura e escrita.

### 3. Resultados: IF e ID

```
module Decoder (
    input wire [31:0] instruction,
);
    reg [6:0] opcode;
    reg [2:0] funct3;
    reg [6:0] funct7;

    output reg [4:0] read_reg1;
    output reg [4:0] read_reg2;
    output reg [4:0] write_reg;

    // Read registers
    assign read_reg1 = instruction[19:15];
    assign read_reg2 = instruction[24:20];

    // Write register
    assign write_reg = instruction[11:7];

    // Instruction decode
    assign opcode = instruction[6:0];
    assign funct7 = instruction[31:25];
    assign funct3 = instruction[14:12];


    output reg [3:0] alu_input_op;

    always @(*) begin
        case (opcode)
            // R-type instructions
            7'b0110011: begin
                write_enable = 1;
                alu_input_enable = 1;

                if (funct3 == 3'b000) begin
                    if (funct7 == 7'b0000000) begin
                        alu_input_op = `ALU_ADD;
                    end else begin
                        alu_input_op = `ALU_SUB;
                    end
                end else if (funct3 == 3'b001) begin
                    alu_input_op = `ALU_SLL;
                end else if (funct3 == 3'b010) begin
                    alu_input_op = `ALU_SLT;
                end else if (funct3 == 3'b011) begin
                    alu_input_op = `ALU_SLTU;
                end else if (funct3 == 3'b100) begin
                    alu_input_op = `ALU_XOR;
                end else if (funct3 == 3'b101) begin
                    if (funct7 == 7'b0000000) begin
                        alu_input_op = `ALU_SRL;
                    end else begin
                        alu_input_op = `ALU_SRA;
                    end
                end else if (funct3 == 3'b110) begin
                    alu_input_op = `ALU_OR;
                end else if (funct3 == 3'b111) begin
                    alu_input_op = `ALU_AND;
                end
            end
        endcase
    end
end
```

*Decoder*: decodifica a instrução recebida do *Instruction Memory* e envia os sinais de controle para os outros módulos do sistema. Por escolha de *design* de projeto, a equipe decidiu incorporar o que é conhecido como *Control Unit* dentro do *Decoder*.

### 3. Resultados: EX

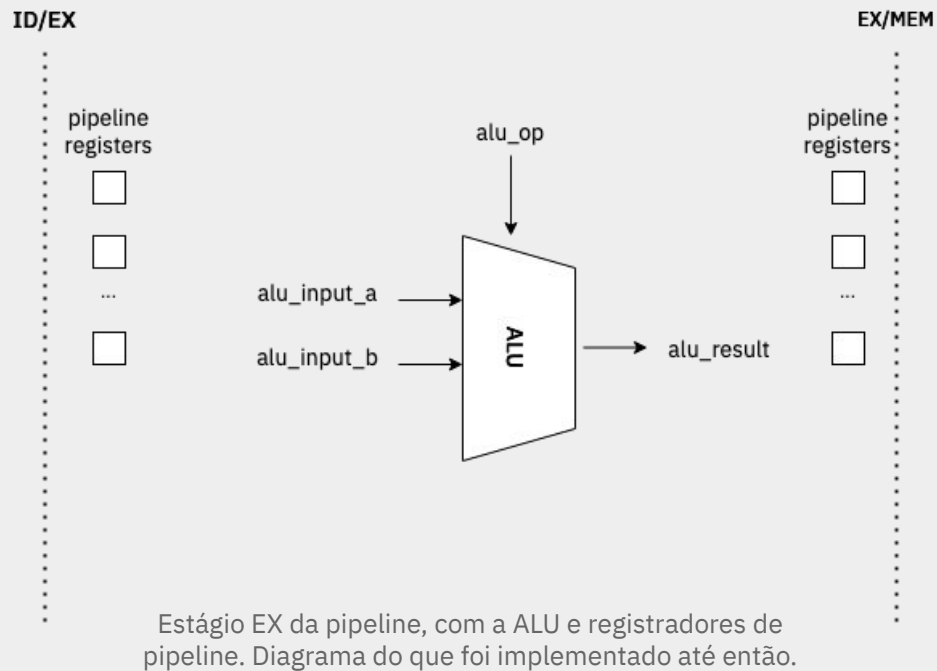

## 3. Resultados: EX

```
// ALU_op: ALU operation
//----- ARITHMETIC
`define ALU_ADD      4'b0000
`define ALU_SUB      4'b0001
// ----- LOGIC
`define ALU_AND      4'b0010
`define ALU_OR       4'b0011
`define ALU_XOR      4'b0100
// ----- SHIFT
`define ALU_SLL      4'b0101
`define ALU_SRL      4'b0110
`define ALU_SRA      4'b0111
// ----- COMPARE
`define ALU_SLT      4'b1000
`define ALU_SLTU     4'b1001
```

```
// rtl/stages/ex.v
module alu_module (
    input      alu_input_enable,
    input [3:0] alu_input_op,
    input [31:0] alu_input_a,
    input [31:0] alu_input_b,

    output [31:0] alu_output_result
);

reg [31:0] alu_register_result;

always @ (alu_input_op or alu_input_a or alu_input_b)
begin
    alu_register_result <= 32'h0;

    if (alu_input_enable)
    begin
        case (alu_input_op)
            // ARITHMETIC OPS
            `ALU_ADD: alu_register_result <= (alu_input_a + alu_input_b);
            `ALU_SUB: alu_register_result <= (alu_input_a - alu_input_b);

            // LOGIC OPS
            `ALU_AND: alu_register_result <= (alu_input_a & alu_input_b);
            `ALU_OR: alu_register_result <= (alu_input_a | alu_input_b);
            `ALU_XOR: alu_register_result <= (alu_input_a ^ alu_input_b);

            // SHIFT OPS
            `ALU_SLL: alu_register_result <= alu_input_a << alu_input_b[4:0]; // need to set a
range otherwise it will binary extend the number
            `ALU_SRL: alu_register_result <= alu_input_a >> alu_input_b[4:0];
            `ALU_SRA: alu_register_result <= $signed(alu_input_a) >>> alu_input_b[4:0];

            // COMPARE OPS
            `ALU_SLT: alu_register_result <= (alu_input_a < alu_input_b ? 1 : 0);
            `ALU_SLTU: alu_register_result <= ($signed(alu_input_a) < $signed(alu_input_b) ? 1
: 0);


        endcase
    end
end

assign alu_output_result = alu_register_result;

endmodule
```
 
### 3. Resultados: MEM e WB

- Módulo de RAM.
- Módulo de controlador de memória (RAM + ROM).
- Módulo de ROM e decisões de implementação.



Esquema do módulo de memória.

### 3. Resultados: MEM e WB

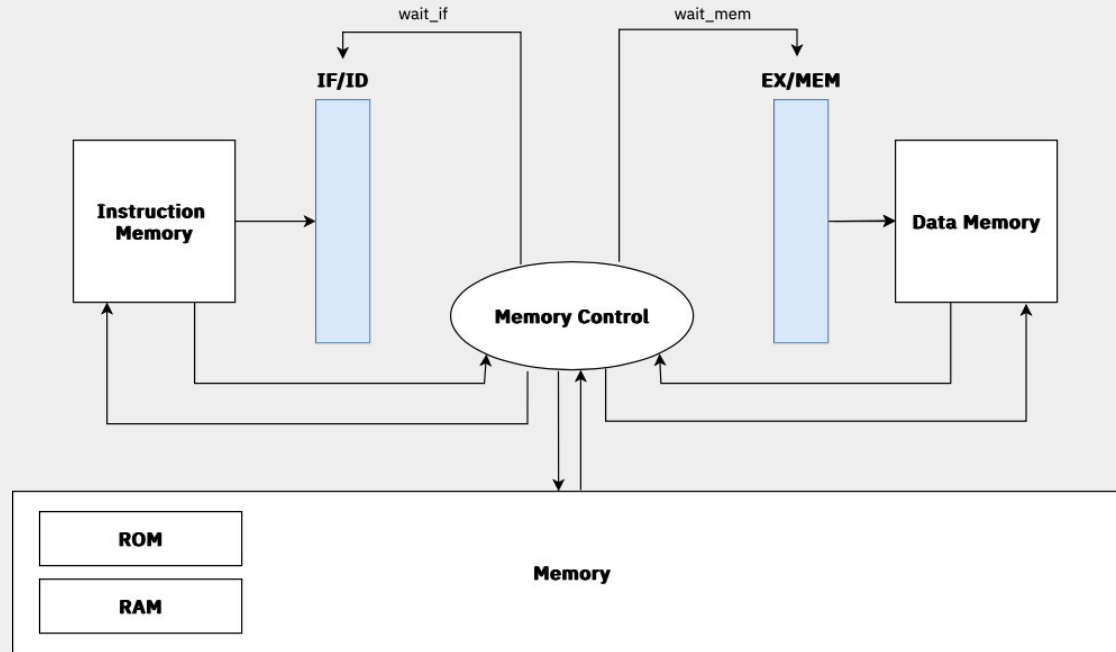


Diagrama da relação entre os estágios da *pipeline* e o módulo de memória.

### 3. Resultados: MEM e WB

- Enquanto MEM escreve algo na memória **wait\_if** deve ser 1
- Enquanto o módulo não está em uso **wait\_if** e **wait\_mem** devem ser 0.
- Enquanto MEM lê algo da memória **wait\_if** deve ser 1.
- O valor de saída do componente deve ser o valor salvo na memória.



[illegible]




### 3. Resultados: Memória

- Em comparação à arquitetura atual, no futuro pretende-se:
  - Transformar a memória de instruções (atualmente em ROM) em cache Li1.
  - Requer uma interface com a memória principal para carregar programas.
  - Memória principal na SDRAM do Tang Nano
  - Transformar a memória de dados (“RAM”) em cache Ld1.
- Integração da CPU:
  - Cada estágio da pipeline é um processo que executa paralelamente a cada sinal de clock.

## 4. Futuro

  


## 4. Futuro

 

## 5. Referências

 D. A. Patterson and J. L. Hennessy, *Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware Software Interface*, 1st ed. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2017



# Obrigado!

*Equipe "RISC-VI":*

RA 169374, Daniel Paulo Garcia

RA 182783, Lucca Costa Piccolotto Jordão

RA 185447, Paulo Barreira Pacitti

RA 198435, Guilherme Tavares Shimamoto

RA 216116, Gabriel Braga Proença

RA 221859, Mariana Megumi Izumizawa